

Architecture des ordinateurs : TD2

Université de Tours

Département informatique de Blois

*Logique booléenne et circuits combinatoires**
* ***Problème 1**

On veut concevoir un circuit combinatoire permettant de comparer deux nombres A et B de 4 bits, $A = \langle a_3 a_2 a_1 a_0 \rangle_2$ et $B = \langle b_3 b_2 b_1 b_0 \rangle_2$.

Le circuit possède deux sorties :

$$G(A, B) = \begin{cases} 1 & \text{Si } A > B \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad E(A, B) = \begin{cases} 1 & \text{Si } A = B \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases}$$

1. Soient a et b deux bits. Soit un circuit à deux sorties :


$$g(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{Si } a > b \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad e(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{Si } a = b \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases}.$$

Donner l'expression logique de g et e puis dessiner le circuit correspondant à un comparateur 1 bit.

On a : $g(a, b) = a \wedge \neg b$

On a : $e(a, b) = a \Leftrightarrow b$

$$= \neg(a \oplus b)$$

 


2. En utilisant le circuit de la question précédente ainsi que des portes logiques \vee, \wedge (éventuellement à entrées ≥ 3) et \neg , proposer un circuit permettant de comparer deux nombres de 4 bits.

On a $A > B = G(A, B)$ dans un des cas suivants est vrai :

- $a_3 > b_3 \equiv g_3$
- $a_3 = b_3 \wedge a_2 > b_2 \equiv e_3 \wedge g_2$
- $a_3 = b_3 \wedge a_2 = b_2 \wedge a_1 > b_1 \equiv e_3 \wedge e_2 \wedge g_1$
- $a_3 = b_3 \wedge a_2 = b_2 \wedge a_1 = b_1 \wedge a_0 > b_0 \equiv e_3 \wedge e_2 \wedge e_1 \wedge g_0$

On réalise chacun de ces cas au sein du circuit puis on les fusionne par une porte OU (car au moins un des cas doit être à vrai).

Pour la fonction $E(A, B)$, celle-ci vaut vrai si et seulement si $\forall i \in \{0, 1, 2, 3\}, a_i = b_i$, soit $E(A, B) = e_3 \wedge e_2 \wedge e_1 \wedge e_0$.

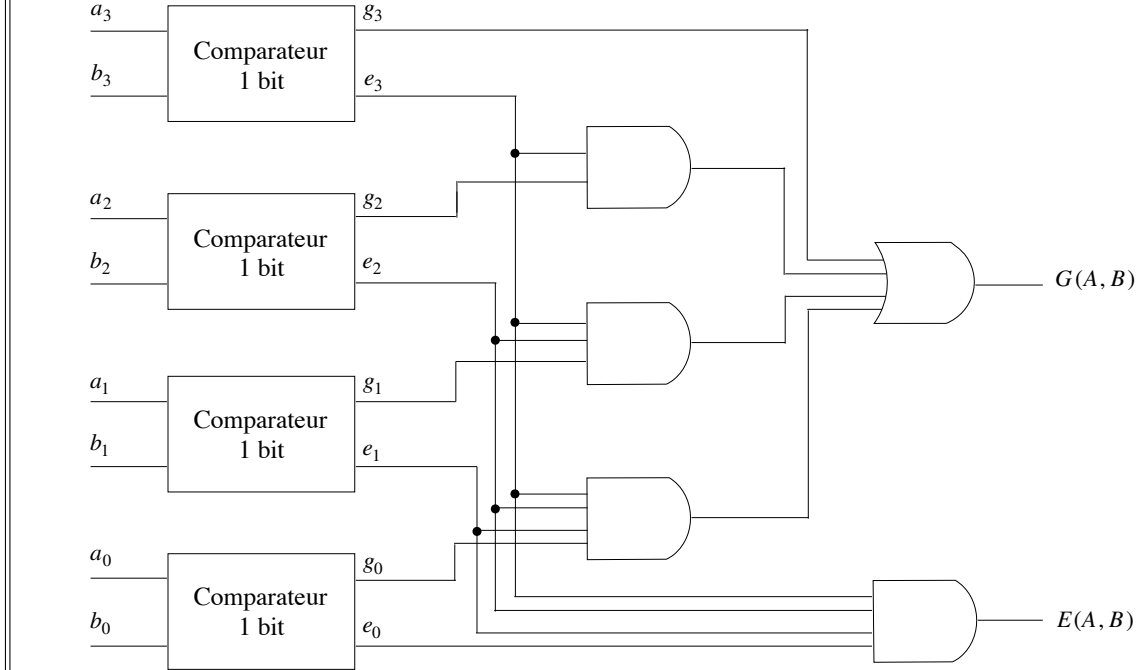

Problème 2

On cherche à représenter la fonction implémentant un *hidden bit*.

Cette fonction prend en entrée k valeurs booléennes et retourne une valeur booléenne. Soient k entrées binaires a_1, a_2, \dots, a_k et soit $s = \text{card}(\{i | a_i = 1\})$.

La sortie S est alors égale à 0 si $s = 0$ et elle est égale à a_s si $s \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

1. Dresser la table de vérité de S pour $k = 3$.
2. Simplifier S à l'aide des tableaux de Karnaugh.
3. Dessiner le circuit combinatoire correspondant. À quel autre circuit celui-ci correspond-il ?

Problème 3

L'opérateur *Nand* noté \uparrow est un opérateur très utilisé en électronique et dans la réalisation des micro-processeurs car il forme un système complet de connecteurs à lui seul.

1. Montrer que $x \oplus y = [(x \uparrow y) \uparrow x] \uparrow [y \uparrow (x \uparrow y)]$. On rappelle que l'opérateur \oplus désigne le *OU exclusif* (ou *Xor*).

On rappelle que : $x \uparrow y = \neg(x \wedge y)$

De, même, on rappelle que $x \oplus y = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y)$, dès lors, on a :


$$\begin{aligned} x \oplus y &= (x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y) \\ &= (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y) \\ &= (x \vee y) \wedge (x \uparrow y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [x \wedge (x \uparrow y)] \vee [y \wedge (x \uparrow y)] \quad \text{Distributivité} \\
&= \neg(\neg[x \wedge (x \uparrow y)] \wedge \neg[y \wedge (x \uparrow y)]) \quad \text{Double négation et Loi de Morgan} \\
&= \neg([x \uparrow (x \uparrow y)] \wedge [y \uparrow (x \uparrow y)]) \\
&= [x \uparrow (x \uparrow y)] \uparrow [y \uparrow (x \uparrow y)]
\end{aligned}$$

2. Sur la modélisation de \oplus :

 (a) Proposer un circuit bien modélisé de l'opérateur \oplus à l'aide du système d'opérateurs $\{\vee, \wedge, \neg\}$.


On utilise le fait que $x \oplus y = (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$



 (b) Expliquer pourquoi la modélisation 2.(a) n'est pas satisfaisante. Proposer un circuit logique à l'aide de l'opérateur Nand. Pourquoi cette modélisation est meilleure ?

Le circuit précédent n'est pas satisfaisant car il ne minimise pas le nombre de portes logiques différentes.

À l'aide du connecteur Nand, on obtient le circuit suivant :



Ce circuit est meilleur que le précédent car il contient le même nombre de portes logiques mais utilise uniquement le Nand qui est un système complet ; ceci permet des économies en terme de commande de composants ou en simplicité de gravure des wafers.

Problème 4

Soit la fonction booléenne P de n variables booléennes définie telle que :

$$P(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{i=1}^n x_i$$

Où \oplus désigne l'opérateur Ou exclusif (XOR). On rappelle que l'opérateur \oplus est associatif et commutatif, ainsi P s'écrit aussi comme $P(x_1, \dots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$.

Cette fonction est appelée fonction de *clé de parité*.

1. Montrer que la valeur de la fonction P est 1 si et seulement s'il y'a, parmi x_1, \dots, x_n , un nombre impair de variables valant 1.

Par commutativité et associativité de \oplus , il est possible de grouper les variables x_i selon leur valeur de vérité. On crée les ensembles $E^+ = \{x_i | x_i = 1\}$ et $E^- = \{x_j | x_j = 0\}$. On a évidemment $E^+ \cap E^- = \emptyset$ et $E^+ \cup E^- = \{x_1, \dots, x_n\}$.

$$\begin{aligned} \text{Dès lors : } P(x_1, \dots, x_n) &= \bigoplus_{x_i \in E^+} x_i \oplus \bigoplus_{x_j \in E^-} x_j \\ &= \bigoplus_{x_i \in E^+} x_i \quad (\text{Car 0 est l'élément neutre de } \oplus.) \\ &= \underbrace{1}_{1} \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus \dots \oplus 1 = 0 \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_0 \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_1 \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_0 \end{aligned}$$

On observe la forme d'une suite de forme 1 0 1 0 1 0

On en déduit que :

$$P(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } |E^+| = 2n + 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. On considère x , un vecteur binaire tel que $x = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

- (a) Écrire une fonction `cle_parite` en C ou en Java utilisant les opérateurs \wedge (ou exclusif) et \gg (décalage à droite) qui implémente la fonction $P(x)$.

```
int cle_parite(int x) {
    int cle = 0; // Initialisation à l'élément neutre
    for(; x > 0; x >>= 1) { // Suppression du dernier bit à chaque itération
        cle ^= (x & 1); // Récupération du dernier bit (opérateur & 1)
                        // puis XOR (opérateur ^)
    }
    return cle;
}
```

- (b) Écrire une fonction `cle_parite_log` en C ou en Java, plus efficace, permettant de calculer $P(x)$ s'appuyant sur l'exemple ci-dessous.

Exemple : pour 8 bits stockés dans la donnée x , on calcule :

$$y = 4 \text{ forts } \oplus 4 \text{ faibles de } x = \langle x_7 \oplus x_3, x_6 \oplus x_2, x_5 \oplus x_1, x_4 \oplus x_0 \rangle$$

$$z = 2 \text{ forts } \oplus 2 \text{ faibles de } y = \langle y_3 \oplus x_1, y_2 \oplus y_0 \rangle$$

$$t = z_1 \oplus z_0 \text{ puis on retourne } t.$$

- Combien d'étapes pour 16, 32, 64 bits? pour 2^n ? Combien d'étapes avec la méthode initiale? Pourquoi qualifie-t-on cette méthode de logarithmique?
- Appliquer la méthode de la question 2.b pour les valeurs $x = 2^8 - 1$ et $x = -15$.
- Traduire sur papier les méthodes 2.a et 2.b du calcul de la clé de parité $P(x)$ sous forme de circuits logiques à 8 entrée et 1 sortie, avec des portes XOR.

Problème 5

On dit qu'une fonction booléenne est sous *forme minimale* si elle se réduit au système de connecteurs $\{\Rightarrow, 0\}$. Où 0 représente la valeur FAUX d'arité 0.

On veut montrer que toute formule $f \in \mathcal{B}$ admet une forme minimale équivalente.

1. Montrer que les opérateurs \neg et \vee peuvent être exprimés à l'aide du système $\{\Rightarrow, 0\}$.

|| On sait que $p \Rightarrow 0 \equiv \neg p \vee 0$. Dès lors, $p \Rightarrow 0 \equiv \neg p$.
 || Par linéarité de \neg , on déduit que $p \vee q \equiv \neg p \Rightarrow q$. Dès lors, on a $p \vee q \equiv (p \Rightarrow 0) \Rightarrow q$.

2. Donner la table de vérité de la formule $(p \Rightarrow (q \Rightarrow 0)) \Rightarrow 0$ et la comparer à $p \wedge q$.

p	q	$(p \Rightarrow (q \Rightarrow 0))$	$((p \Rightarrow (q \Rightarrow 0)) \Rightarrow 0)$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

|| La table de vérité de la formule $((p \Rightarrow (q \Rightarrow 0)) \Rightarrow 0)$ est équivalente à celle de $p \wedge q$.

3. Que pouvez-vous déduire à l'aide des questions précédentes ?

|| On peut déduire que $\{\Rightarrow, 0\}$ forme un système complet de connecteurs.

4. Dédurre des questions précédentes une fonction \min qui transforme toute fonction f de la logique booléenne en une fonction équivalente sous forme minimale.


|| Soient $x \in B$ et $f, f' \in \mathcal{B}^2$. On considère l'ensemble de règles suivant :

- | | |
|---|--|
| • $\min(0) = 0$ | • $\min(f) = \min(f) \Rightarrow 0$ |
| • $\min(1) = 0 \Rightarrow 0$ | • $\min(f \vee f') = (\min(f) \Rightarrow 0) \Rightarrow \min(f')$ |
| • $\min(x) = x$ | • $\min(f \wedge f') = (\min(f) \Rightarrow (\min(f') \Rightarrow 0)) \Rightarrow 0$ |
| • $\min(f \Rightarrow f') = \min(f) \Rightarrow \min(f')$ | |

Problème 6

Démontrer les assertions vraies. Donner un contre-exemple ou justifier soigneusement les assertions fausses.

 1. L'unique connecteur unaire existant en logique booléenne est la négation \neg .
2. Le système de connecteurs $\{\oplus, \vee, 1\}$ est complet. On précise que 1 est la constante VRAI d'arité 0.
3. Il est vrai que $x \uparrow y = [(x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)] \downarrow [(x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)]$.
4. La fonction logique $f(x, y, z) = \neg x \wedge y$ est identique au circuit logique ci-dessous.



5. Soient x_3, x_2, x_1 et x_0 quatre variables booléennes. On note $x = \langle x_3 x_2 x_1 x_0 \rangle_2$. On pose la fonction

$$\text{booléenne } \varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < \langle 1001 \rangle_2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Il est vrai que $\varphi(x) = \neg x_3 \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_1)$.